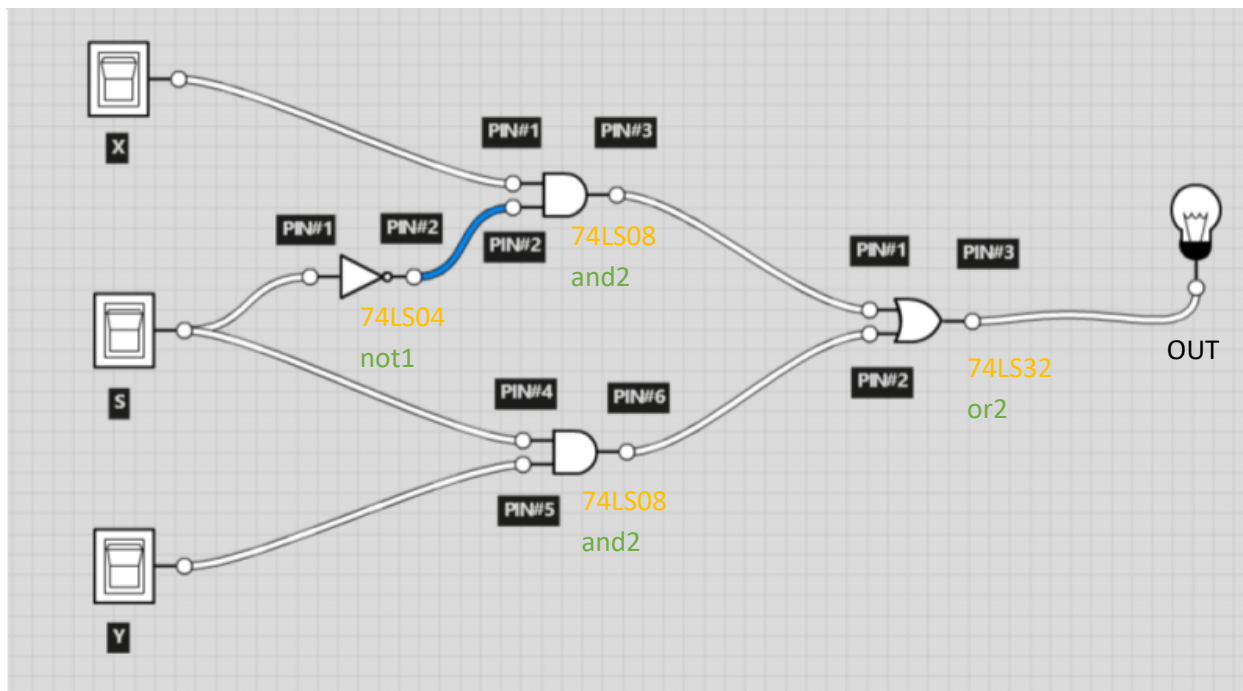


Prelab 1

Part I

1.




2.

X	S	Y	OUT
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Part II

1.

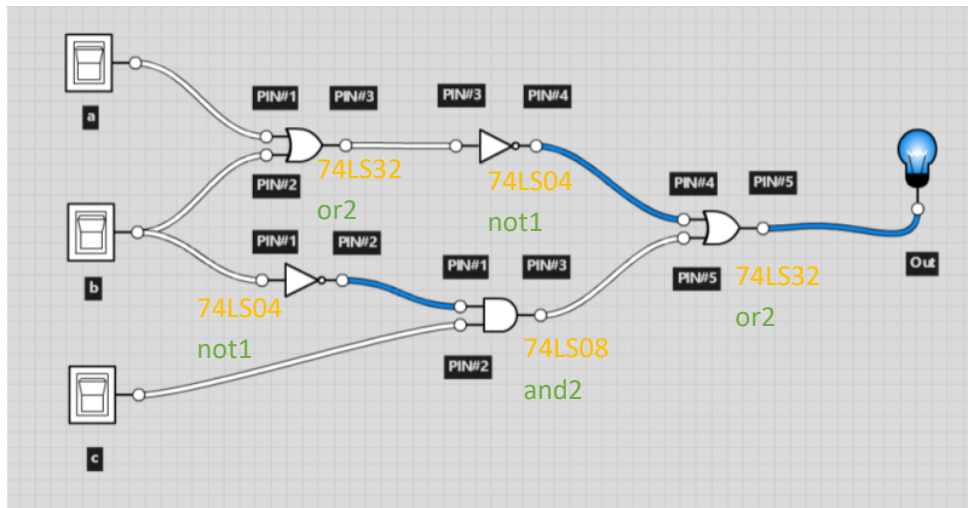

2.

a	b	c	OUT
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

3.

Yes, there is a simpler implementation since the boolean function can be simplified to $f = (a' + c)b'$

